

Mesajlar

Ölçüm

1. Soru

$$R_3 \parallel R_5 = \frac{R_3 R_5}{R_3 + R_5} = \frac{R}{2}$$

$$i_3 = \frac{R_3 \parallel R_5 + R_1 \cdot i_1}{R + R_3 \parallel R_5 + R_1} = \frac{\frac{3}{2} R}{\frac{5}{2} R} \cdot i_1 = \frac{3}{5} i_1$$

$$i_5 + i_3 - i_1 = 0 \quad i_5 = i_1 - i_3 = i_1 - \frac{3}{5} i_1 = \frac{2}{5} i_1$$

$$R_3 \parallel R_5 \text{ ve } R_3 = R_5 \text{ olduğundan } i_2 = i_4 \text{ 'tür' } i_2 + i_4 - i_5 = 0$$

Diyimler

$$A) i_1 - i_2 - i_3 - i_4 = 0$$

$$B) i_2 + i_4 - i_5 = 0$$

$$C) i_3 + i_5 - i_1 = 0$$

$$i_2 = \frac{1}{5} i_1$$

$$i_3 = \frac{3}{5} i_1$$

$$i_4 = \frac{1}{5} i_1$$

$$i_5 = \frac{2}{5} i_1$$

2. Soru

Serî bağlıdır atımlar eşit olduğundan:

$$V = iR \quad i = \frac{V}{R}$$

$$\frac{V_1}{R_{eq}} = \frac{V_a}{R_1}$$

$$V_a = V_1 \cdot \frac{R_1}{R_{eq}}$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$\frac{V_1}{R_{eq}} = \frac{V_b}{R_2} \quad V_b = V_1 \cdot \frac{R_2}{R_{eq}}$$


$$\frac{V_1}{R_{eq}} = \frac{V_c}{R_3} \quad V_c = V_1 \cdot \frac{R_3}{R_{eq}}$$

$$V_x = \frac{V_1 + V_a}{2}$$

$$V_1 = V_a + V_b + V_c$$

$$V_x = V_a + V_b + V_c - V_a = V_b + V_c$$

$I_1(mA)$	$I_2(mA)$	$I_3(mA)$	$I_4(mA)$	$I_5(mA)$
1000	250	500	250	500

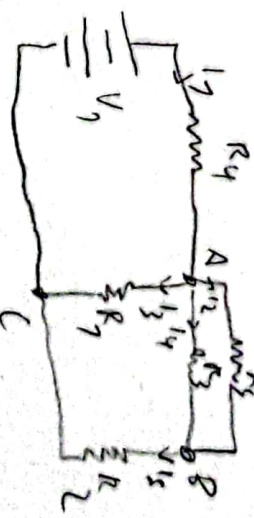

V_1	V_a	V_b	V_c	V_x	$V_a + V_b + V_c$
5V	1V	1.65V	2.35V	4V	5V

