
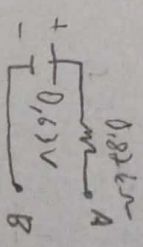
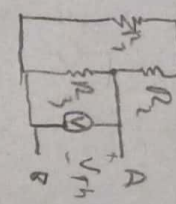
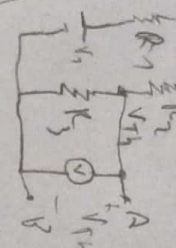
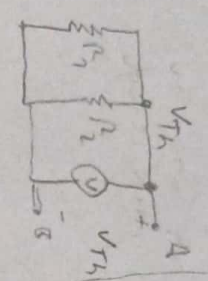


Soru 1


Thermin ve Norton teoremleri ile bir devreyi daha basite indirgeyebiliriz. Bu yofmak için gerilim kaynaklarini kysa devre, akim kaynagini ise asil devre yofpariz. Daha sonra 2 asil Ucu arastiradi gerilimi buluruz.

1. Devre Thermin gerilimi

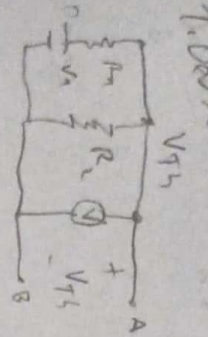

Thermin Esdeger


Norton Esdeger

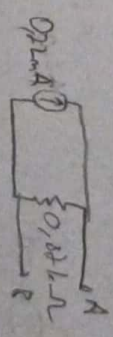

$$R_{th} = R_1 // R_2 = \frac{10k \cdot 2.2k}{10k + 2.2k} \approx 1.8k\Omega$$

$$V_{th} = -5 + \frac{V_L}{2.2k} = 0, \quad 11V_L - 55 = -50V_L, \quad V_L = \frac{55}{61} = 0.9V$$

$$I_N = \frac{0.9}{1.8k} = 0.5mA$$

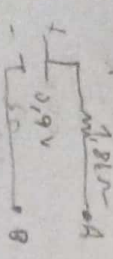

$$V_{th} = (R_1 + R_2) // R_3 = \frac{(6.9k) \cdot 1k}{6.9k + 1k} \approx 0.82k\Omega$$

$$\frac{V_{th} - V_L}{R_1 + R_2} + \frac{V_L}{R_3} = 0, \quad \frac{V_{th} - 5}{6.9k} = -\frac{V_{th}}{1k}$$

$$-6.9V_{th} = V_{th} - 5, \quad V_{th} = \frac{5}{7.9} \approx 0.63V$$

$$I_N = \frac{0.63}{0.82k} = 0.77mA$$

$$R_{th} = R_1 = 68.25$$


$$R_{L} \text{den geyen topkum akim: } 6.17 - 9.26 = -3.15mA$$

	V_{th} (V)	R_{th} (k Ω)	I_N (mA)	R_N (k Ω)	V_{AB} (V)	I (mA)
Devre 1	0.9	1.8	0.5	1.8	0.9	0.14
Devre 2	0.63	0.82	0.77	0.82	0.63	0.11

Ölçümler

Ölçümler

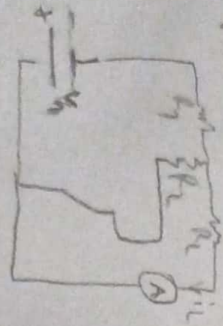
Soru 2
Biden fide Greter bulsun devreleri ele Almot ifin
f emonini kullunuruz. Her Ureleisin Urettilerinin toplamy



$$R_{th} = \frac{100 \cdot 220}{320} = 68.25$$

$$I_L = 1 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = -0.0196 \cdot \frac{100}{320} \approx -9.26mA$$
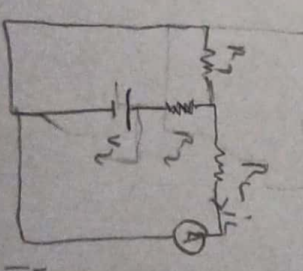
$$I_L = \frac{V_L}{R_1 + R_2 // R_3} = \frac{-5}{1.6825} = -0.0296A$$



$$I_L = \frac{3.3}{R_2 + (R_1 // R_3)} = \frac{3.3}{1.6825} = 0.01955A$$

$$I_L = 0.01955 \cdot \frac{200}{320} \approx 6.11mA$$

	V_L (V)	V_{AB} (V)	I (mA)
Devre 1	-5	-9.26	-9.26
Devre 2	-5	3.3	6.11
Devre 3	-5	3.3	6.11
Devre 4	-5	3.3	6.11
Devre 5	-5	3.3	6.11